

## 组成原理实验课程第四次实验报告

|      |          |    |         |                 |     |
|------|----------|----|---------|-----------------|-----|
| 实验名称 | ALU 模块实验 |    |         | 班级              | 张金  |
| 学生姓名 | 冯思程      | 学号 | 2112213 | 指导老师            | 董前琨 |
| 实验地点 | 实验楼 A306 |    | 实验时间    | 2023.5.8 14: 00 |     |

### 1、实验目的

- 1) 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
- 2) 了解 MIPS 指令结构。
- 3) 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
- 4) 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
- 5) 为后续设计 cpu 的实验打下基础。


### 2、实验内容说明

针对组成原理第四次的 ALU 实验进行改进，要求：

- 1、将原有的操作码进行位压缩，调整操作码控制信号位宽为 4 位。
- 2、操作码调整成 4 位之后，在原有 11 种运算的基础之上，自行补充 3 种不同类型的运算，操作码和运算自行选择，需要上实验箱验证计算结果。
- 3、本次实验不用仿真波形，直接上实验箱验证即可。
- 4、实验报告中的原理图就用图 5.3 即可，不再是顶层模块图。实验报告中应该有两个表，第一个表为验证实验初始的 11 种运算，表中列出操作码、操作数和运算结果；第二个表是改进实验后的 11+3 种运算的验证，表中列出操作码、操作数和运算结果。注意自行添加的三种运算还需要附上实验箱验证照片。
- 5、按实验报告模板要求完成实验报告，并提交。
 
### 3、实验原理图

修改后的 ALU 实验原理图如下：（将 alu\_control 信号改成了 4 位）



原理图说明：共有三个输入，分别为控制信号、操作数 1、操作数 2，然后根据控制信

号选择进行运算的种类，然后通过源操作数进行运算，返回结果，中间聚合了多种运算的模块就是 ALU。

#### 4、实验步骤

1) 对 alu.v 的修改：（用红色加粗部分表示修改或添加的语句）

i.对后三种运算的定义以及对控制信号的输入修改，代码如下：

```
module alu(  
    // input  [11:0] alu_control,  
    input  [3:0]alu_control,    // ALU 控制信号  
    input  [31:0] alu_src1,      // ALU 操作数 1,为补码  
    input  [31:0] alu_src2,      // ALU 操作数 2, 为补码  
    output [31:0] alu_result     // ALU 结果  
);  
  
// ALU 控制信号，独热码  
wire alu_add;    //加法操作  
wire alu_sub;    //减法操作  
wire alu_slt;    //有符号比较，小于置位，复用加法器做减法  
wire alu_sltu;   //无符号比较，小于置位，复用加法器做减法  
wire alu_and;    //按位与  
wire alu_nor;    //按位或非  
wire alu_or;     //按位或  
wire alu_xor;    //按位异或  
wire alu_sll;    //逻辑左移  
wire alu_srl;    //逻辑右移  
wire alu_sra;    //算术右移  
wire alu_lui;    //高位加载  
  
wire alu_addi;   //高低 16 位颠倒  
wire alu_nxor;   //按位同或  
wire alu_blt;    //有符号大于则置位  
assign alu_add  =(alu_control==4'b0001 ? 1 : 0); //等于 1 时为加法  
assign alu_sub  =(alu_control==4'b0010 ? 1 : 0); //等于 2 时为减法  
assign alu_slt  =(alu_control==4'b0011 ? 1 : 0); //以此类推  
assign alu_sltu =(alu_control==4'b0100 ? 1 : 0);  
assign alu_and  =(alu_control==4'b0101 ? 1 : 0);  
assign alu_nor  =(alu_control==4'b0110 ? 1 : 0);  
assign alu_or   =(alu_control==4'b0111 ? 1 : 0);  
assign alu_xor  =(alu_control==4'b1000 ? 1 : 0);  
assign alu_sll  =(alu_control==4'b1001 ? 1 : 0);  
assign alu_srl  =(alu_control==4'b1010 ? 1 : 0);  
assign alu_sra  =(alu_control==4'b1011 ? 1 : 0);  
assign alu_lui  =(alu_control==4'b1100 ? 1 : 0);  
assign alu_addi =(alu_control==4'b1101 ? 1 : 0); //高 16 位和低 16 位颠倒  
assign alu_nxor =(alu_control==4'b1110 ? 1 : 0); //按位同或
```

```
assign alu_blt  =(alu_control==4'b1111 ? 1 : 0); //有符号大于则置位
```

```
wire [31:0] add_sub_result;  
wire [31:0] slt_result;  
wire [31:0] sltu_result;  
wire [31:0] and_result;  
wire [31:0] nor_result;  
wire [31:0] or_result;  
wire [31:0] xor_result;  
wire [31:0] sll_result;  
wire [31:0] srl_result;  
wire [31:0] sra_result;  
wire [31:0] lui_result;  
wire[31:0] addi_result;  
wire[31:0] nxor_result;  
wire[31:0] blt_result;
```

li.添加针对按位同或和高低 16 位颠倒的运算结果，其中按位同或的运算结果就是按位异或的结果按位取反即可，颠倒高低 16 位运算就是将高低 16 位调换后拼接上即可，代码如下：

```
assign and_result = alu_src1 & alu_src2;          // 与结果为两数按位与  
assign or_result  = alu_src1 | alu_src2;          // 或结果为两数按位或  
assign nor_result = ~or_result;                  // 或非结果为或结果按位取反  
assign xor_result = alu_src1 ^ alu_src2;          // 异或结果为两数按位异或  
assign lui_result = {alu_src2[15:0], 16'd0};      // 立即数装载结果为立即数移位至高半
```

字节

```
assign nxor_result=~xor_result; //同或结果为异或取反  
assign addi_result={alu_src2[15:0],alu_src2[31:16]}; //颠倒高低 16 位
```

lii.添加对有符号的大于则置位运算的运算结果，将两个操作数相减来验证结果，结果共有六种情况，如下。在这六种情况中，划线的三种为大于需要置位的情况，但需要注意，符号位为 0 包含了 0 的情况，故而需要在逻辑实现中去掉 SRC\_1=SRC\_2 即相减结果等于 0 的情况，代码如下：

```
assign slt_result[31:1] = 31'd0;  
assign slt_result[0]    = (alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~(alu_src1[31]^alu_src2[31]) &  
adder_result[31]);
```

//blt 结果

```
assign blt_result[31:1]=31'd0;  
assign blt_result[0]=(~alu_src1[31] & alu_src2[31])|(~(alu_src1[31]^alu_src2[31]) &  
~adder_result[31]&(adder_result!=32'b0));
```

6 种情况说明简表：

| //adder_src1[31] adder_src2[31] adder_result[31] |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| // 0   | 1 | X(0 或 1) "正-负"，显然大于成立 |
| // 0   | 0 | 1 相减为负，说明小于           |
| // 0   | 0 | 0 相减为正，说明大于等于         |
| // 1   | 1 | 1 相减为负，说明小于           |

// 1                    1                    0 相减为正，说明大于等于  
 // 1                    0                    X(0 或 1) "负-正"，显然大于不成立

2) 对 alu\_display.v 的修改: (用红色加粗部分表示修改或添加的语句)

i. 对 alu\_control 信号长度定义进行修改:

reg    **[3:0]** alu\_control; // ALU 控制信号

li. 对从触摸屏获取输入模块进行修改, 主要修改控制信号的部分, 修改原控制信号长度为 4 位, 代码如下:

```
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        alu_control <= 4'd0;
    end
    else if (input_valid && input_sel == 2'b00)
    begin
        alu_control <= input_value[3:0];
    end
end
End
```

3) 这里我们还有一个加法器模块 adder\_module, 这个模块会在进行 add、sub、slt、sltu、blt 运算时候被调用, 源代码中进行书写了正确的代码, 这里无需进行修改。

4) 本实验进行仿真的意义不大而且仿真代码非常繁琐复杂, 故不编写仿真文件来进行仿真, 可以跳过仿真步骤直接将修改后的代码上箱验证。

5) 将源码给出的约束文件导入和同时导入 lcd 屏模块, 然后再进行上箱实验验证。其中约束文件可以直接使用, 无需再进行修改。lcd 屏模块也在源码文件 (source code) 中给出, 直接导入。然后分别依次跑综合、增强后确认无误, 将电脑连接到实验箱后生成流文件到实验箱上, 然后在实验箱上进行调试观察, 验证是否完整的实现了目标功能。

## 5、实验结果分析

原 12 种运算的功能说明与运算验证:

| 控制信号   | ALU 操作         | SRC1     | SRC2     | RESUL    |
|--|----------------|----------|----------|----------|
| <b>1 1</b><br><b>1 0</b> 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 | \              | \        | \        | \        |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 无              | 无        | 无        | 无        |
| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 加法             | 11111111 | 12345678 | 23456789 |
| 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 减法             | 11451400 | 11111100 | 00340300 |
| 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 有符号比较,<br>小于置位 | F0000000 | 00000001 | 00000001 |
| 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 无符号比较,<br>小于置位 | 11000000 | 11114514 | 00000001 |
| 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0                      | 按位与            | FFFFFFF1 | 12383126 | 12383120 |
| 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0                      | 按位或非           | 00000000 | 00000010 | FFFFFFEF |
| 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0                      | 按位或            | 00000001 | 00000010 | 00000011 |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0                      | 按位异或           | 12340001 | 12340010 | 00000011 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                      | 逻辑左移           | 00000001 | 00000002 | 00000004 |

|                         |      |          |          |          |
|-------------------------|------|----------|----------|----------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 逻辑右移 | 00000001 | 00000008 | 00000004 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 算术右移 | 00000001 | F0000000 | F8000000 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 高位加载 | 29384203 | 23849239 | 9239000  |

上箱结果验证:

1) 按钮说明:

这里通过 input\_sel 来控制输入的东西, input\_sel 是两位的控制信号, 分别对应按钮左起的第二个和最后一个, 其中第二位是 input\_sel[1], 最后一个是 input\_sel[0].

2) 功能说明: (共有 15 种功能, 如下表中)

| 控制信号    | ALU 操作      |
|---------|-------------|
| 3 2 1 0 |             |
| 0 0 0 0 | 无           |
| 0 0 0 1 | 加法          |
| 0 0 1 0 | 减法          |
| 0 0 1 1 | 有符号比较, 小于置位 |
| 0 1 0 0 | 无符号比较, 小于置位 |
| 0 1 0 1 | 按位与         |
| 0 1 1 0 | 按位或非        |
| 0 1 1 1 | 按位或         |
| 1 0 0 0 | 按位异或        |
| 1 0 0 1 | 逻辑左移        |
| 1 0 1 0 | 逻辑右移        |
| 1 0 1 1 | 算术右移        |
| 1 1 0 0 | 高位加载        |
| 1 1 0 1 | 高低位颠倒       |
| 1 1 1 0 | 按位同或        |
| 1 1 1 1 | 无符号大于则置位    |

3) 验证说明:


目标功能示例表:

| ALU 操作      | SRC1     | SRC2     | RESUL    |
|-------------|----------|----------|----------|
| 加法          | 00000001 | 00000001 | 00000002 |
| 减法          | 00000001 | 00000001 | 00000000 |
| 有符号比较, 小于置位 | FF000002 | 00000001 | 00000001 |
| 无符号比较, 小于置位 | 11000232 | 11239384 | 00000001 |
| 按位与         | 11111111 | 12345678 | 10101010 |
| 按位或非        | 00000000 | EEEEEEEE | 11111111 |
| 按位或         | 12345601 | 12345610 | 12345611 |
| 按位异或        | 00000001 | 00000001 | 00000000 |
| 逻辑左移        | 00000002 | 00000004 | 00000010 |

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 逻辑右移     | 00000002 | 00000004 | 00000001 |
| 算术右移     | 00000001 | FF000000 | FF800000 |
| 高位加载     | 00000000 | 21824912 | 49120000 |
| 高低位颠倒    | 11111111 | 46496916 | 69164649 |
| 按位同或     | 11111111 | 1111EEEE | FFFF0000 |
| 无符号大于则置位 | 11111111 | 00002323 | 00000001 |


新增功能验证图片以及说明：

 i.新增功能 1： 高低 16 位调换， 这个运算针对的是源操作数 2（SRC2）



如图中： SRC2 是 46496916， 运算后变成了 69164649， 成功实现了功能。

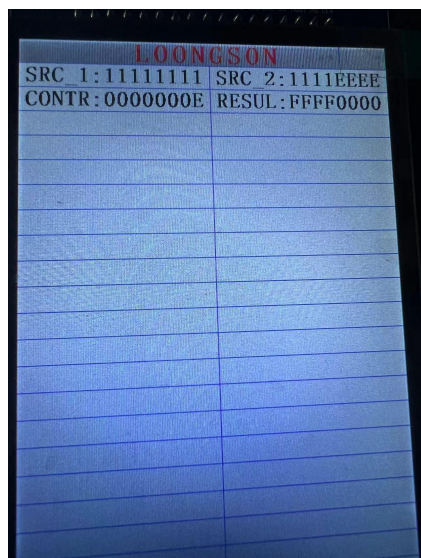li.新增功能 2： 按位同或， 相同置 1， 否则置 0。 运算针对两个源操作数




上图中 SRC1 是 11111111， SRC2 是 1111EEEE， 前 16 位是完全相同的所以都置 1， 后面的 4



个字节 1 是 0001, E 是 1110, 恰好都不同, 所以都置 1, 结果都是 0。所以最后的结果是 FFFF0000, 结果正确, 成功的实现了功能。

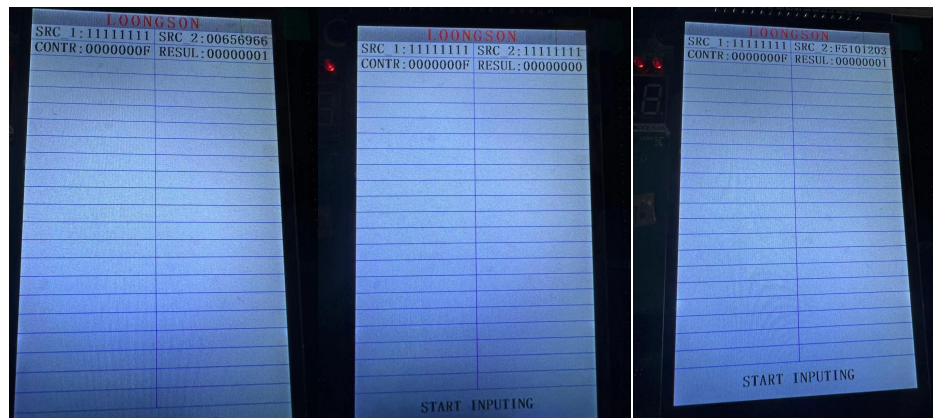iii. 新增功能 3: 有符号的大于则置位, 这里用三张图片进行说明, 分别是正数和负数和相等的情况。



正数

相等

负数

第一张图中, 正数与正数比较, SRC1 大于 SRC2, 所以大于置 1;

第二张图中, 两个数相等, 不符合条件, 不置 1;

第三张图中, 正数与负数比较, 正数大于负数, 所以大于置 1

综上, 结果均正确, 成功的实现了目标功能。

## 6、 总结感想

这个实验让我深入了解了 MIPS 指令集中的运算指令的原理和分类, 掌握了 ALU 的原理、功能和设计, 并加强了我的 verilog 语言电路设计能力。在实验中, 我通过对原有的操作码进行位压缩和调整操作码控制信号位宽为 4 位, 自行补充 3 种不同类型的运算, 加深了对 ALU 的理解和应用。

在实验过程中, 我遇到了一些挑战和困难, 如操作码的调整和实验箱的验证。然而, 通过与同学的交流和合作, 我成功地克服了这些问题, 并最终获得了满意的实验结果。

总之, 这个实验让我获得了宝贵的学习经验和实践机会, 让我对 verilog 语言有了更深入的理解和应用, 同时也为我的未来学习和实践打下了坚实的基础, 也为后续设计 cpu 的实验打下基础。